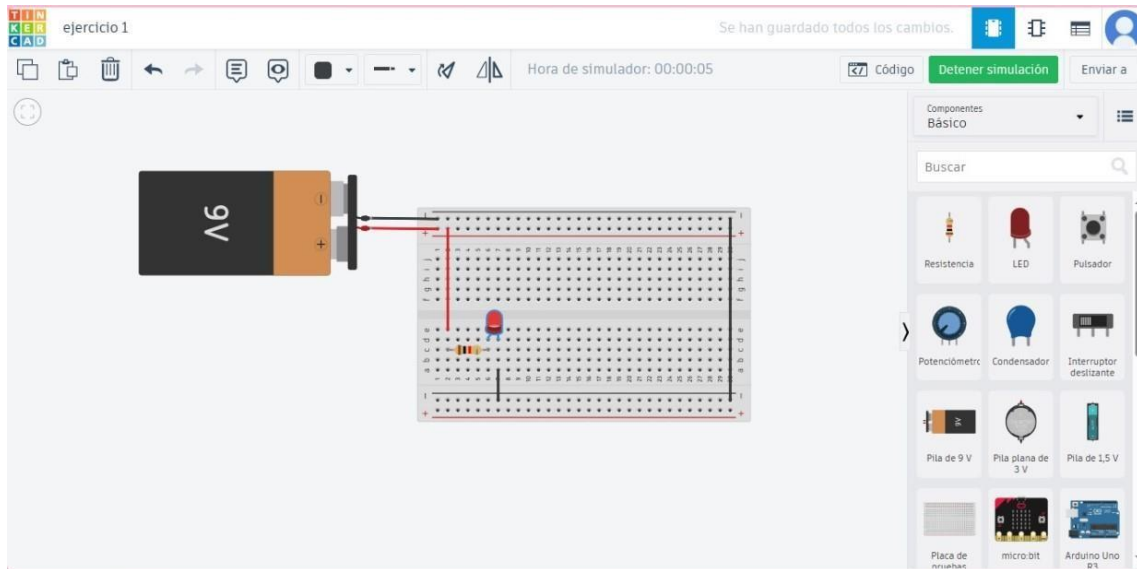


CIRCUITOS


EJERCICIO 1


Diseñar y simular un circuito eléctrico básico con una fuente de tensión, resistencia y un LED.



EJERCICIO 2

Diseñar y simular un circuito eléctrico básico con conexión serie, paralelo y mixta. Analizar corrientes y tensiones.

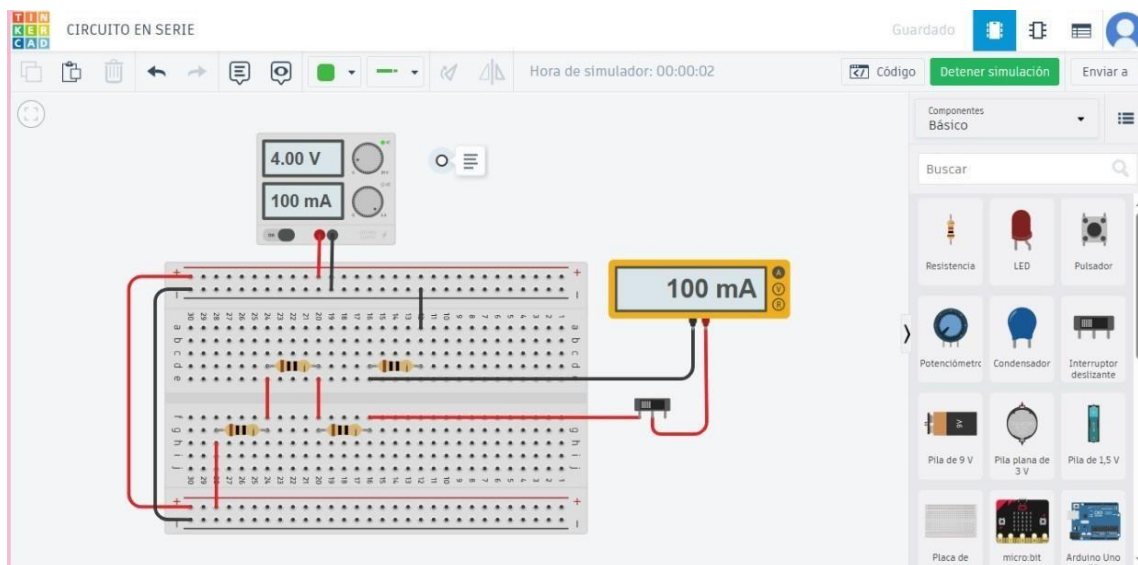

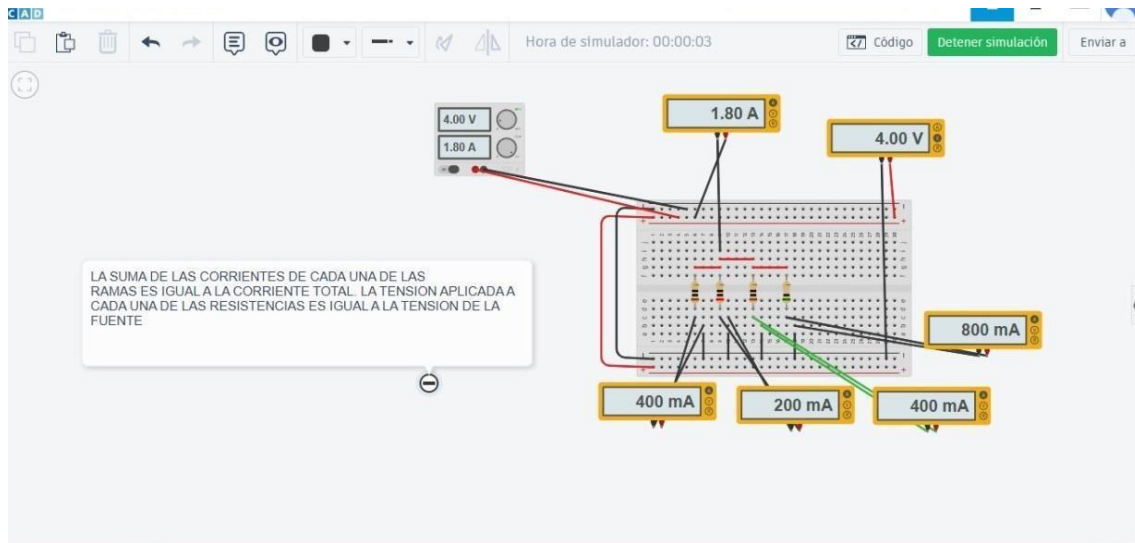

EJERCICIO 3

Diseñar y simular un circuito eléctrico con un capacitor y analizar el comportamiento de la corriente y la tensión en el capacitor.

